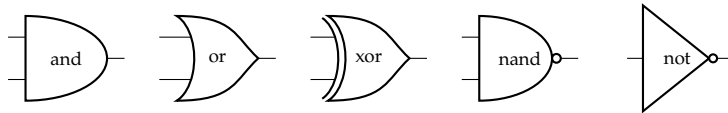


Boolean Logic Gates

ian.mcloughlin@atu.ie

Last updated: 15 September 2023

Gates



Tables

x_1	x_2	\wedge	\vee	\oplus	$\bar{\wedge}$	\bar{x}_1
0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0

Universal nand

