Adders

ian.mcloughlin@atu.ie
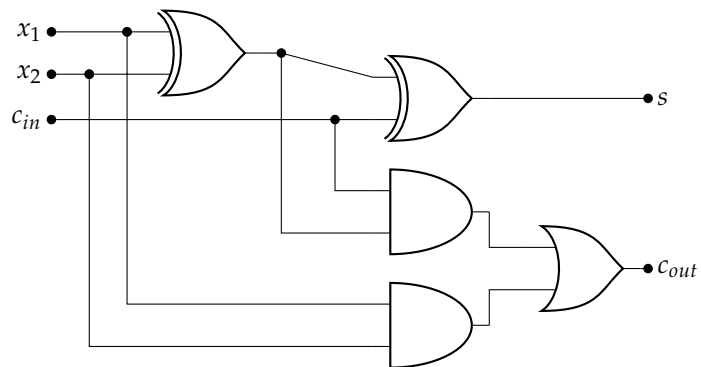
Last updated: 30 November 2023

Half Adder
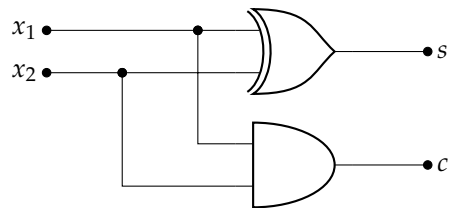
x_1	x_2	s	c
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Full Adder

x_1	x_2	c_{in}	s	c_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1